

Ejercicios Puertas Lógicas

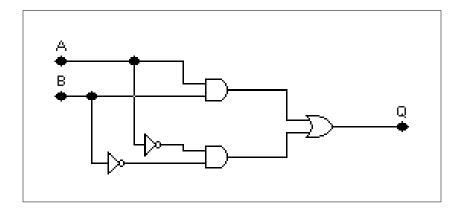Ejercicio 1.- Realiza el siguiente ejercicios de puertas lógicas.




Entra	Salida	
Α	В	Q
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

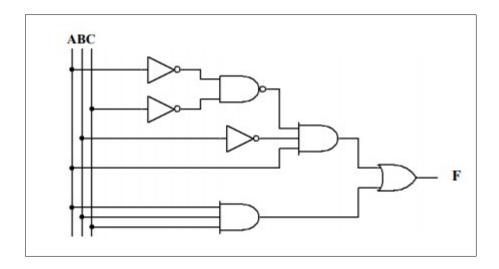Ejercicio 2.- Realiza el siguiente ejercicios de puertas lógicas.



E	Salida		
Α	В	С	F
0	0	0	
1	1	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

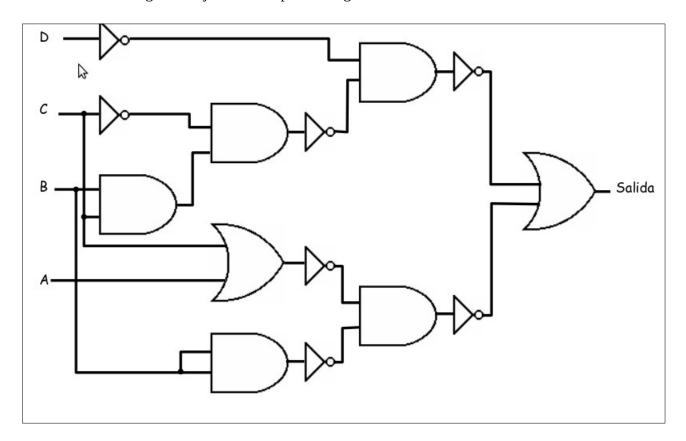Ejercicio 3.- Realiza el siguiente ejercicios de puertas lógicas.



Entradas				Salida
Α	В	С	D	S
0	0	0	0	
1	1	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	1	1	